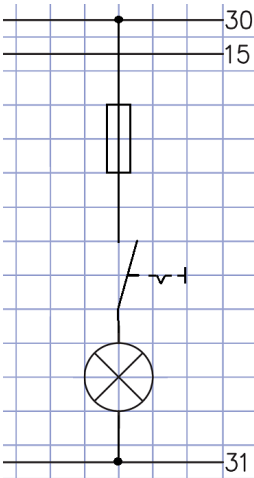
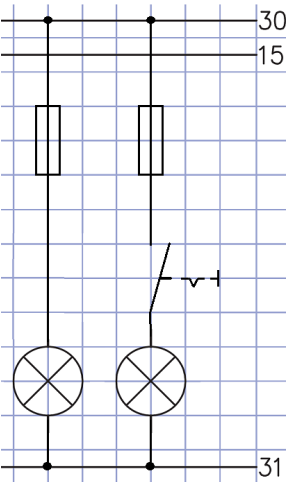
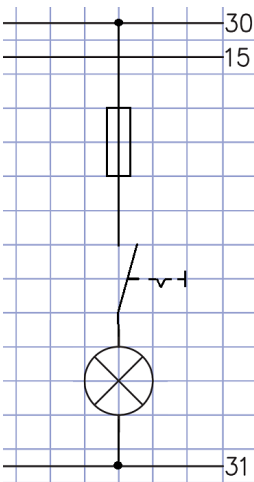
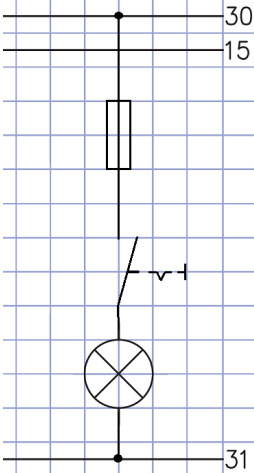



1. Skizzieren Sie jeweils die benannte Fehlerarten in der Abbildung und bearbeiten Sie die Fragestellungen.

Bezeichnung:	Defektes Bauteil
	Beschreiben und begründen Sie die Folgen dieses Fehlers.

Bezeichnung:	Kurzschluss gegen Plus (Plusschluss)
	Beschreiben und begründen Sie die Folgen dieses Fehlers.

Bezeichnung:	Kurzschluss gegen Masse (Masseschluss)
	Beschreiben und begründen Sie die Folgen dieses Fehlers.

Bezeichnung:	Unterbrechung
	Beschreiben und begründen Sie die Folgen dieses Fehlers.

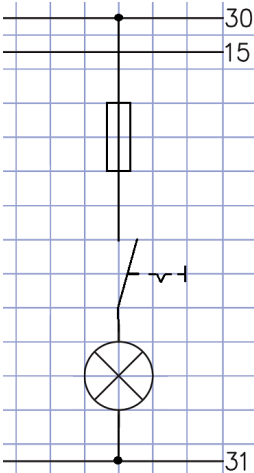Bezeichnung:	Unerwünschter Widerstand (Übergangswiderstand)
	Beschreiben und begründen Sie die Folgen dieses Fehlers.